

# Architecture et Système

Stefan Schwoon

Cours L3, 2016/17, ENS Cachan

# Circuits logiques

---

Comment construire un ordinateur ?

transistor, portes logiques

réaliser des fonctions arithmétiques et logiques

aspect dynamique : stockage, mémoire, transfert, microprogrammation


# Transistor

---

Éléments de base: plusieurs types de transistor.

Petit historique : découverte théorique 1925, utilisation dans les ordinateurs à partir des mi-1950s.

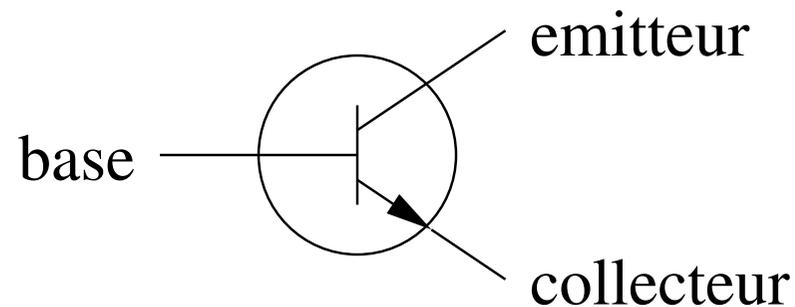Exemple : transistor à effet de champ (en anglais : FET, field effect transistor):



Flux d'électrons possible entre émetteur et collecteur lorsque le voltage de base excède un certain seuil.

# Transistor réalisant une manipulation logique


---

Le comportement du transistor permet de réaliser une logique binaire :

soit le voltage est en-dessous du seuil, alors le flux  $E \rightarrow C$  est interrompu;

soit le voltage est en-dessus du seuil, alors il y a un flux.

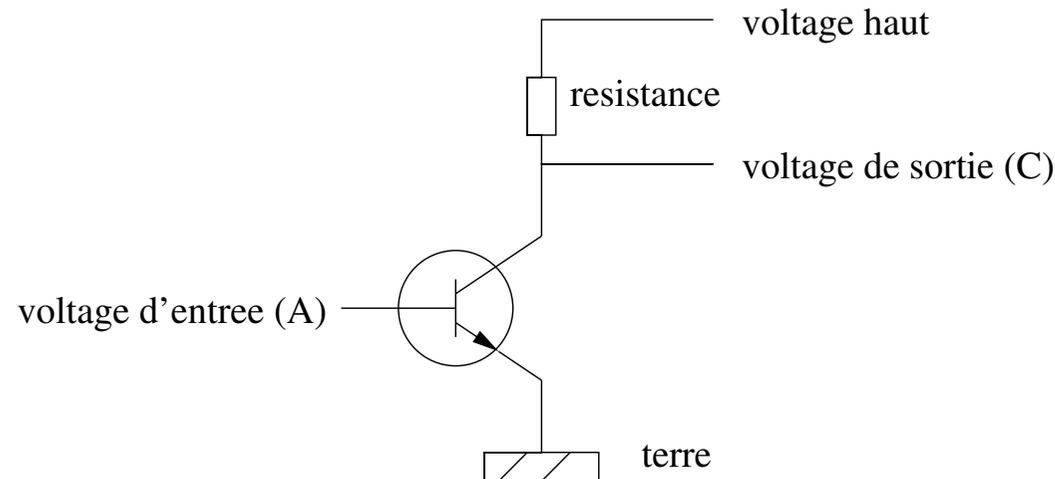
Utilisation d'un transistor pour la négation logique :


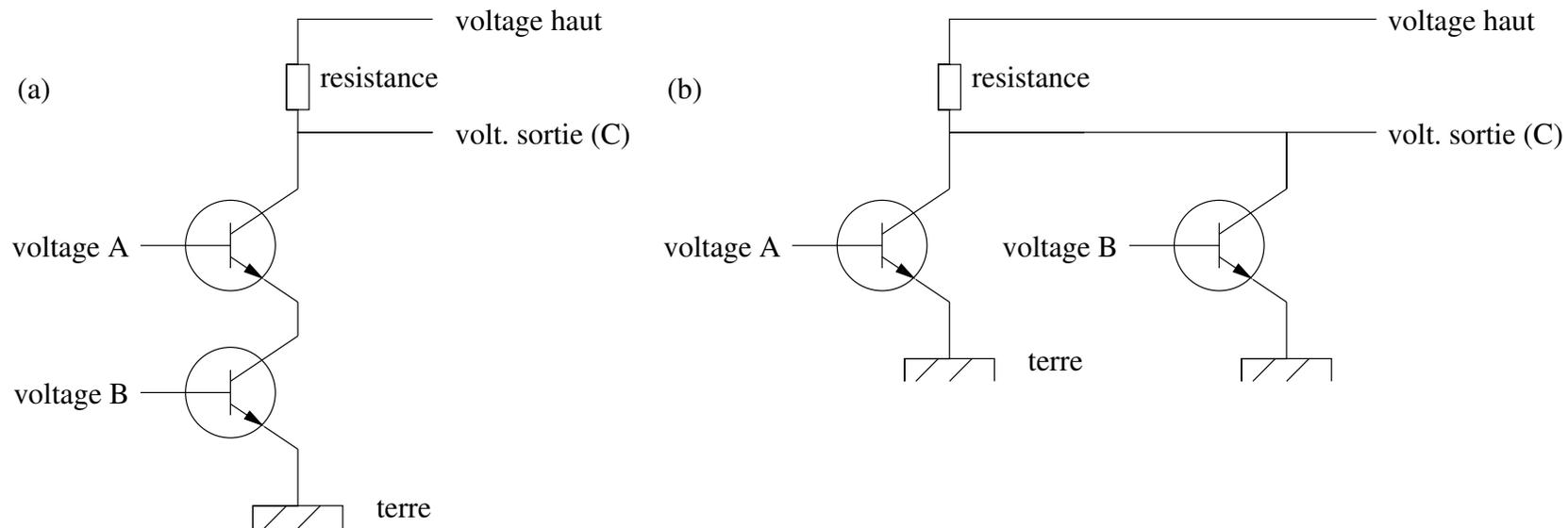
# Opérations binaires

---

Portes NON-ET (a) et NON-OU (b) réaliser avec des transistors:



Interprétation : voltage haut  $\hat{=}$  1, voltage bas  $\hat{=}$  0

# Importance de NON-ET et NON-OU

---

Les opérateurs NON-ET et NON-OU (NAND/NOR en anglais) sont importants pour deux raisons :

Ils sont facilement réalisable avec des transistors.

Toute autre fonction logique peut être exprimé avec soit NON-ET, soit NON-OU :

$$\neg A \equiv A \bar{A};$$

$$A \wedge B \equiv (A \bar{B}) \bar{(A \bar{B})};$$



$$A \vee B \equiv (A \bar{A}) \bar{(B \bar{B})}.$$

Désormais, pour faire abstraction des détails physiques, on représentera les circuits en forme de diagrammes avec des **portes logiques** qui traitent des bits avec valeurs 0 et 1.

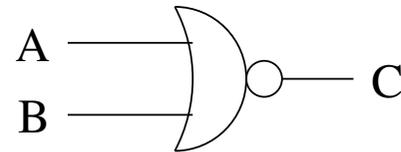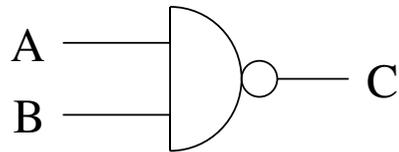
# Portes logiques

---


Diagrammes pour NON-ET (à gauche) et NON-OU (à droite):



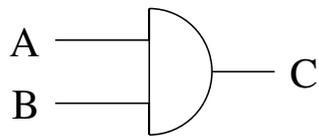
Diagrammes dérivés, réalise p.ex. par la combinaison de plusieurs portes NON-ET/OU.




ET

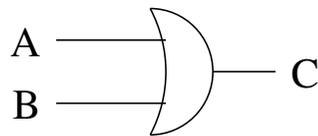

OU

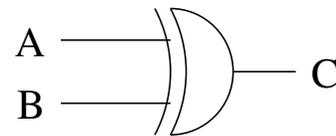

XOR

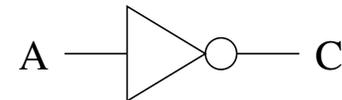

NON

# Complexité des circuits

---

Dans un ordinateur, on traite des circuits logiques qui réalisent des fonction assez complexes et avec beaucoup de bits en entrée (p.ex., l'addition sur des entiers de 32 ou 64 bits).

On s'intéresse donc à optimiser les circuits par rapport à :

leur **taille** – minimiser le nombre de transistors utilisés = minimiser le coût du circuit ;

leur **profondeur** – le chemin le plus long (en nombre de transistors) qu'un signal doit traverser détermine le délai pour calculer le résultat, compte tenu du fait que chaque transistor dispose d'un certain délai pour mettre à jour le voltage en sortie après un changement du voltage en entrée.

Minimiser les deux au même temps - souvent **contradictoire** !

# Méasures de complexité

---

Dans le suivant on s'intéressera à des fonctions avec  $n$  bits en entrée ou  $n$  est variable (mais typiquement une puissance de 2).

On s'intéresse à la taille et complexité d'un circuit réalisant une certaine fonction logique pour  $n$  grand, c'est à dire la *complexité asymptotique*.

Objectif typique: taille  $\mathcal{O}(n)$ , profondeur  $\mathcal{O}(\log n)$ .

---


Remarques : l'analyse asymptotique nous permet certaines libertés en construisant les circuits.

On se permettra des portes OU, ET, NON etc ; la complexité mesurée en nombre de transistor n'augmente que par un facteur constant.


Dans une même optique, on peut se permettre des porte ET/OU avec plus que deux valeurs en entrée tant que le nombre d'entrées reste indépendant de  $n$ .

# Exemple : réalisation de OU exclusif (XOR)

---

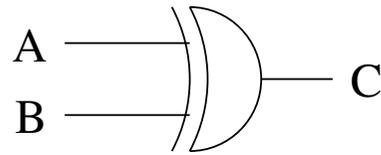

Réalisable par plusieurs portes NON-ET :

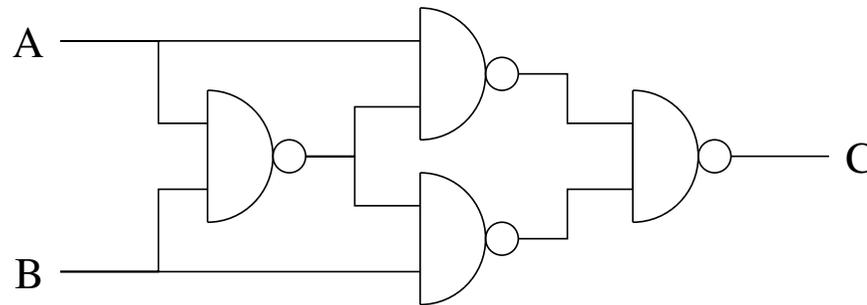

Premier diagramme: taille/profondeur 1

Deuxième diagramme: taille 4, profondeur 3

Nombre de transistors: 8

# Fonctions arithmétiques: demi-additionneur

---



Fonction réalisée par un **demi-additionneur**:

deux bits en entrée,  $A$  et  $B$ ;

deux bits en sortie,  $R$  (la *retenue*) et  $S$  (la *somme*);

résultat souhaité :  $(R.S)_2 = A + B$  (ou  $.$  dénote la concaténation)

Réalisation potentielle :

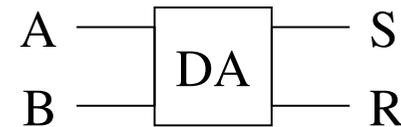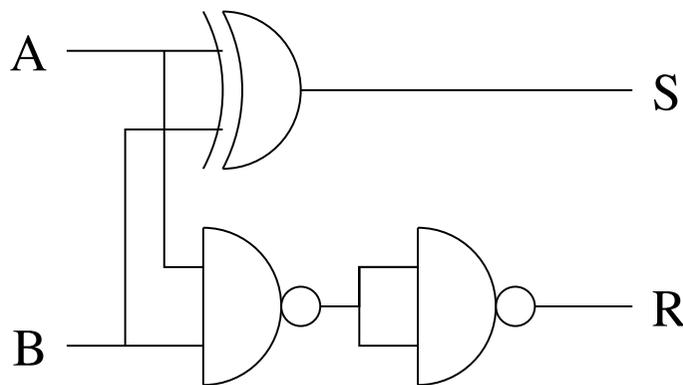



# Additionneur complet

---

Un **Additionneur complet** calcule l'addition de trois bits  $x$ ,  $y$  et  $r_0$ , où  $r_0$  représente la retenue d'une autre addition.

Résultat souhaité :  $(r_1.s)_2 = x + y + r_0$

Réalisation à l'aide des DA :

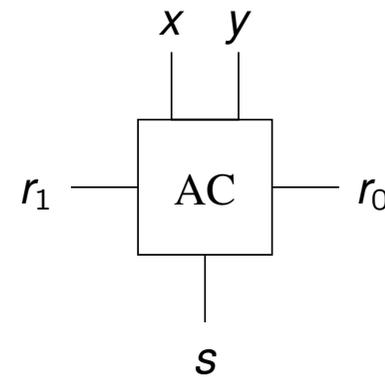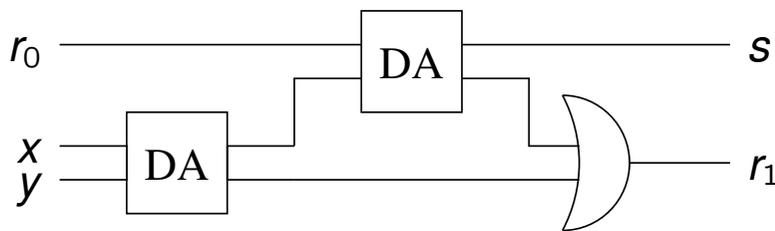

# Addition de deux entiers


---

Supposons que nous avons deux entiers (non-négatifs) à deux bits :

$$x = (x_3 \cdot x_2 \cdot x_1 \cdot x_0)_2 \text{ and } y = (y_3 \cdot y_2 \cdot y_1 \cdot y_0)_2.$$

On souhaite calculer la somme  $s = x + y$  en forme  $s = (r \cdot s_3 \cdot s_2 \cdot s_1 \cdot s_0)_2$ .

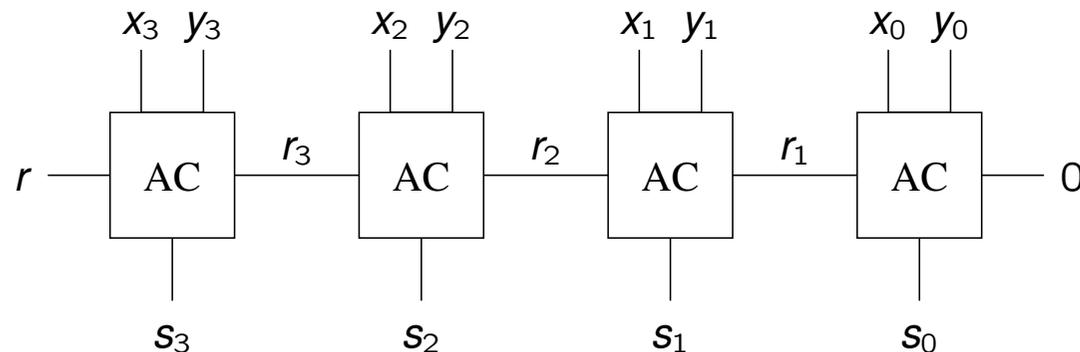Réalisation avec enchaînement de quatre AC :



---

La généralisation du principe d'enchaînement à des vecteurs de  $n$  bits donnerait un circuit avec taille et profondeur  $\mathcal{O}(n)$ .

La profondeur est mauvaise car un ordinateur deviendrait deux fois plus lent si on augmente la taille des registres, p.ex. en passant de 32 à 64.

On va étudier une solution avec profondeur *logarithmique*.

# Additionneur basé sur propagation/génération

---

Soit  $0 \leq i \leq j < n$ . On considère les bits aux positions  $i$  à  $j$  dans les vecteurs  $x$  et  $y$  en entrée :

le bloc  $i..j$  **génère une retenue** si  $r_{j+1} = 1$  *indépendamment* des bits sur d'autres positions ;

le bloc  $i..j$  **propage la retenue** si  $r_i = 1$  implique  $r_{j+1} = 1$ .

Calculer ces deux effets à partir de  $(x_i, y_i) \cdots (x_j, y_j)$ :

Si  $i = j$ , alors  $g_{i,j} = 1$  ssi  $x_i = y_i = 1$  et  $p_{i,j} = 1$  ssi  $x_i + y_i \geq 1$ .


Sinon, soit  $i \leq k < j$ , alors:

$$g_{i,j} = g_{k+1,j} \vee (g_{i,k} \wedge p_{k+1,j}) \text{ et } p_{i,j} = p_{i,k} \wedge p_{k+1,j}$$


Du coup,  $r_{j+1} = g_{i,j} \vee (r_i \wedge p_{i,j})$ .

---

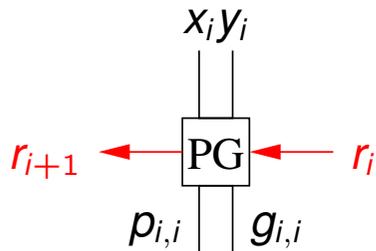Symbole pour un AC avec calcul des bits p/g en plus  
(pour simplicité, la sortie “somme” est omise) :




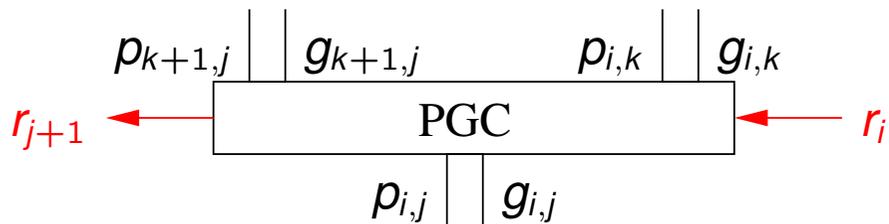Symbole pour calculer la combinaison des bits p/g de deux blocs adjacents :



---

Diagramme simplifié pour  $n = 8$ , seule la propagation des retenue est détaillée :

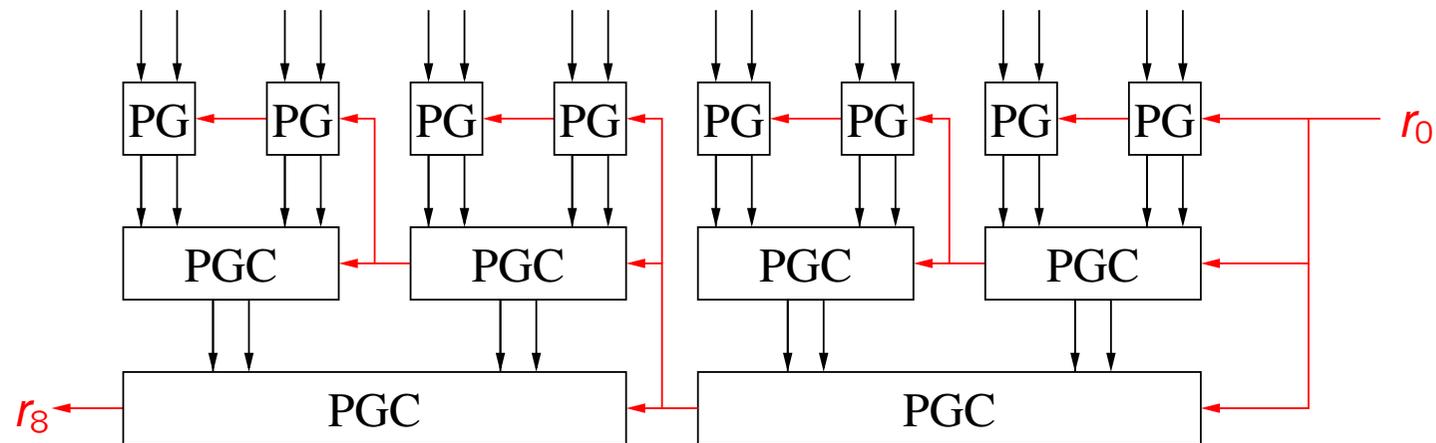

Pour comprendre la profondeur du circuit, notons que

le calcul des p/g est indépendant des valeurs de retenues ;

la retenue d'un bloc PGC devient stable dès qu'on connaît les p/g et la retenue en entrée.

Du coup, le plus long chemin est d'environ  $2 \log_2 n$ .

# Circuit pour multiplication

---

Soient  $x = (x_{n-1} \cdots x_0)_2$  et  $y = (y_{n-1} \cdots y_0)_2$  deux entiers naturels.

On souhaite construire un circuit efficace pour calculer  $z = (z_{2n-1} \cdots z_0)_2$  tel que  $z = x \cdot y$ .


Technique de multiplication classique :

$$z = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} (x_i \cdot y_j \cdot 2^{i+j})$$

Notons que  $x_i \cdot y_j \in \{0, 1\}$ , du coup on obtient  $n^2$  bits avec des “poids” différents.

---

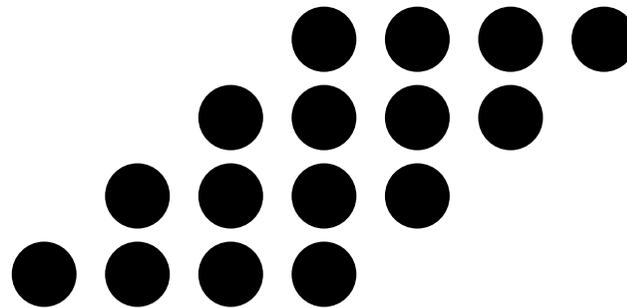
Visualisation (pour  $n = 4$ ), chaque boule represent un produit  $x_i y_j$ :




Ayant obtenu les  $n^2$  bits, il faut donc faire l'addition dans les  $2n$  colonnes (tout en propageant les retenues). Le nombre maximal de "boules" dans une colonne est de  $n$ .

---

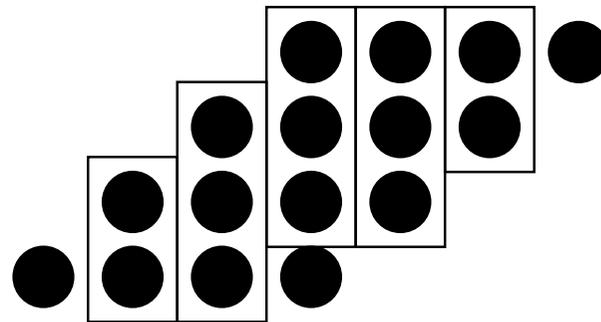Principe : Successivement réduire les colonnes. On trouve des groupes de deux ou trois “boules” et on fait passer tous les groupes (en parallèle) par des DA ou AC.




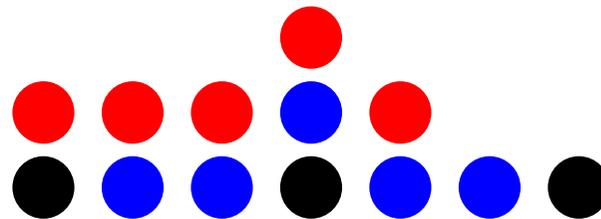Ensuite on distribue les deux bits résultants (somme et retenue) aux bonnes colonnes :




---

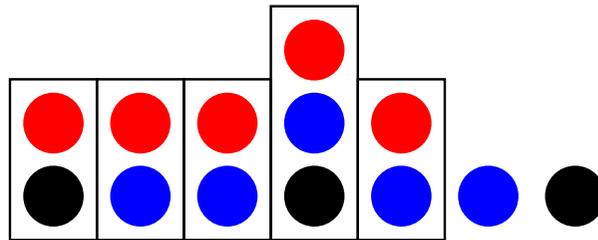On répète : identifier des groupes de deux ou trois ...



... ce qui donne :

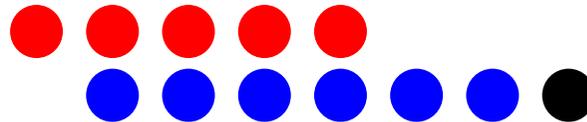

Quand il ne reste qu'au maximum deux boules par colonne, on fait l'addition de deux entiers.

# Analyse du multiplicateur

---

Il faut  $n^2$  portes ET pour obtenir les produits de départ.

Ensuite, on réduit la hauteur des colonnes par un facteur d'environ  $2/3$  par étape.

Une analyse précise montre qu'après  $\log_{3/2} n$  étapes on obtient une hauteur d'au plus 4.

Une fois la hauteur réduite à 4, trois étapes supplémentaires sont suffisants.

Du coup, la réduction se fait en profondeur  $\mathcal{O}(\log n)$ .

Le circuit pour l'addition finale est de taille  $\mathcal{O}(n)$  et de profondeur  $\mathcal{O}(\log n)$ .

Du coup, la multiplication entière se fait en taille  $\mathcal{O}(n^2)$  et profondeur  $\mathcal{O}(\log n)$ .

# Fonctions logiques sur les mots

---

Les ordinateurs permettent typiquement d'appliquer un opérateur logique sur tous les bits de deux mots en parallèle :

$$x \circ y = (x_{n-1} \circ y_{n-1}, \dots, x_0 \circ y_0)_2$$

Exemples :

cas  $\circ = \wedge$ : souvent utilisé avec des constants, p.ex.  $x \wedge 16$  sert à isoler le 4ème bit de  $x$ .

cas  $\circ = \vee$ : fait l'union des bits qui sont 1, p.ex.  $x := x \vee 16$  met le quatrième bit de  $x$  à 1.